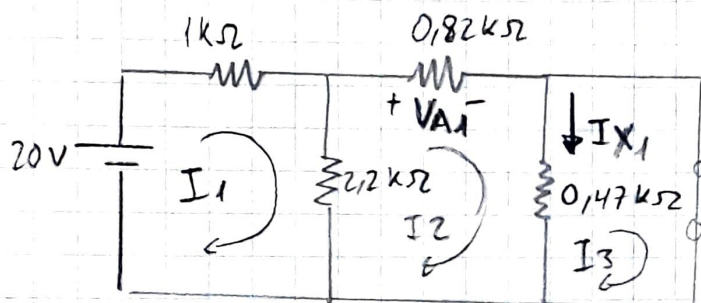


Por superposición:

Haciendo cero la fuente de 12V ($V_{s2} = 0$):



Analizando por mallas:

Malla 1:

$$20 - 1(I_1) - 2.2(I_1 - I_2) = 0$$

$$3.2 I_1 - 2.2 I_2 = 20 \quad (1)$$

Malla 2: $2.2(I_2 - I_1) + 0.82 I_2 + 0.47(I_2 - I_3) = 0$

$$2.2 I_1 - 3.49 I_2 = 0.47 I_3 = 0 \quad (2)$$

Malla 3: $0.47(I_3 - I_2) = 0$

$$I_3 = I_2 \quad (3)$$

Resolviendo el sistema:

$$I_1 = 12.521 \text{ mA}$$

$$I_3 = I_2 = 9.121 \text{ mA}$$


I_{x1} es la corriente total que pasa por esa rama:

$$I_{x1} = I_2 - I_3 \Rightarrow \boxed{I_{x1} = 0 \text{ mA}}$$


La corriente que pasa por R_A es I_2 , entonces V_A es:

$$V_{A1} = R_A \cdot I_2 = 0.82 \text{ k}\Omega \cdot 9.121 \text{ mA}$$

$$\boxed{V_{A1} = 7.479 \text{ V}}$$

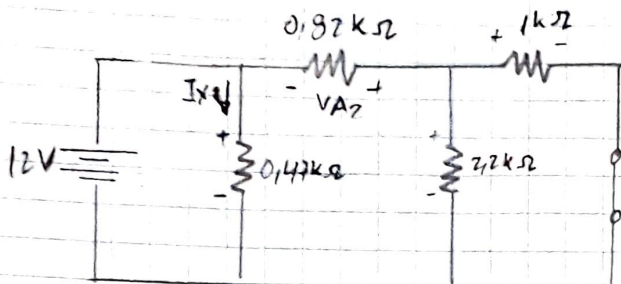


Reduciendo el circuito:

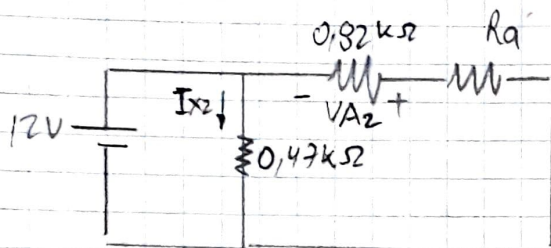


$$R_a = 1k\Omega \parallel 2.2k\Omega$$
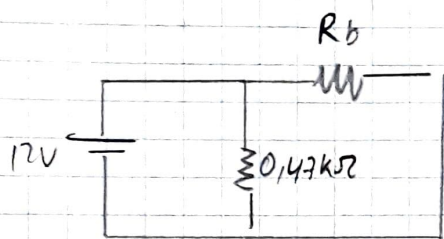
$$R_a = \frac{1 \cdot 2.2}{1 + 2.2} = 0.6875 k\Omega //$$



$$R_b = 0.82k\Omega + R_a$$

$$R_b = 1.507 k\Omega //$$

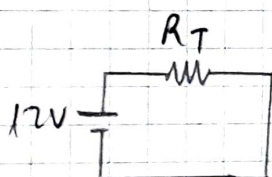

$$R_T = R_b \parallel 0.47$$

$$R_T = \frac{1.507 \cdot 0.47}{1.507 + 0.47} = 0.358 k\Omega //$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{12}{0.358} = 33.483 mA //$$

Al estar en paralelo: $V_T = V_{0.47} = V_b$

Entonces: $I_{x2} = I_{0.47} = \frac{V_T}{R_{0.47}} = \frac{12}{0.47}$

$$I_{x2} = 25.532 mA //$$

$$I_b = I_T - I_{x2} = 7.951 mA //$$

RA y Ra están en serie: $I_b = I_a$

$$V_T = V_{A2} + V_a \Rightarrow V_{A2} = 12 - I_b \cdot R_a = 12 - 7.951 \cdot 0.687$$

$$V_{A2} = 6.537V ; \text{ pero su polaridad es:}$$

$$V_{A2} = -6.537V //$$

Aplicando superposición:

$$I_X = I_{X1} + I_{X2} = 0 + 25,532$$

$$\boxed{I_X = 25,532 \text{ mA}}$$

$$V_A = V_{A1} + V_{A2} = 7,479 \text{ V} - 6,537 \text{ V}$$

$$\boxed{V_A = 0,941 \text{ V}}$$